
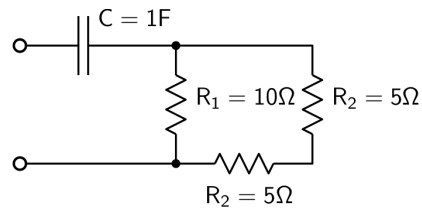


DUT Mesures Physiques 1^{ère} année


2^{ème} devoir d'Electricité 1

Exercice 1 – Impédance équivalente

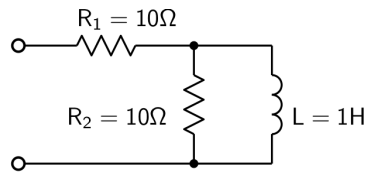


Calculer l'impédance équivalente complexe (module et argument) vue entre les deux bornes des deux circuits donnés ci-dessus, à une pulsation de 5 rad/s.

Exercice 2 – Calcul d'une tension

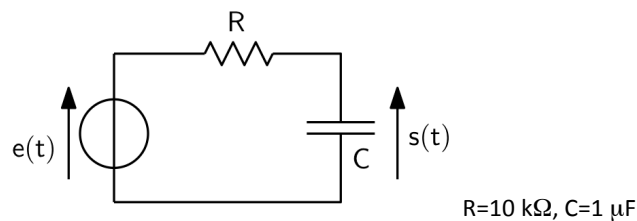


1. Soit $e(t)$ une tension sinusoïdale d'amplitude 10 V et de pulsation 100 rad/s. Donner l'expression de la tension de sortie $s(t)$. Donner son amplitude (en volt), et son déphasage (en degrés).
2. A partir de $s(t)$, calculer le courant $i(t)$ circulant dans ce montage.

Exercice 3 – Source de Thevenin

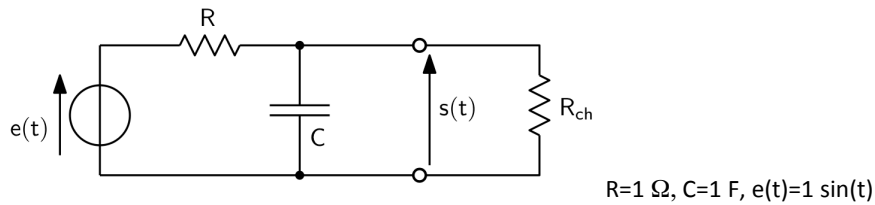

1. Calculer la source de Thevenin (\underline{e}_{th} et \underline{Z}_{th}) équivalente vue par la charge (résistance R_{ch}). Faire l'application numérique.
2. Calculer la tension $s(t)$ aux bornes de la charge.


Exercice 4 – Exercice supplémentaire

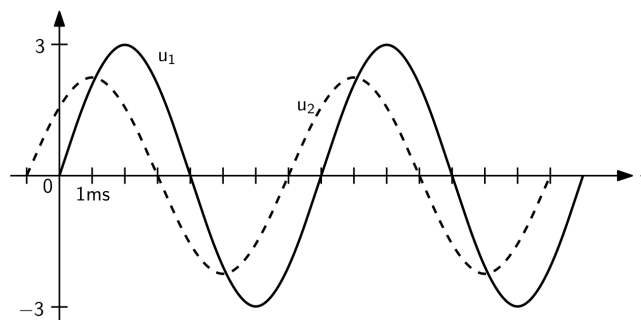


1. Donner l'expression temporelle des tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$ (amplitude et phase)

Exercice 1

Circuit 1:

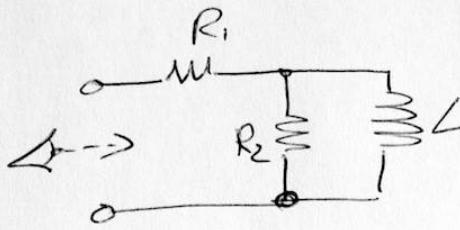

en complexe

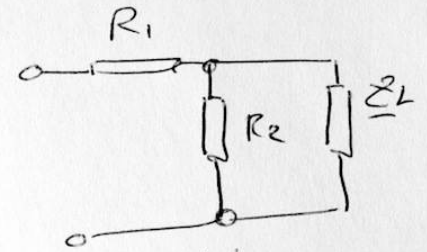

$$\underline{Z}_L = jL\omega$$

$$\underline{Z}_{eq} = R_1 + (R_2 // \underline{Z}_L)$$

$$\underline{Z}_{eq} = R_1 + \frac{R_2 \underline{Z}_L}{R_2 + \underline{Z}_L} = R_1 + \frac{jR_2 L \omega}{R_2 + jL\omega}$$

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{R_1 R_2 + j(R_1 + R_2)L\omega}{R_2 + jL\omega}$$

A.N. : $\begin{cases} R_1 = R_2 = 10 \Omega \\ L = 1H \\ \omega = 5 \text{ rad/s} \end{cases}$

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{100 + j100}{10 + j5}$$


Module: $|\underline{Z}_{eq}| = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{125}} = 12,6 \Omega$

Argument: $\varphi_{Z_{eq}} = \text{Arctan}(1) - \text{Arctan}\left(\frac{1}{2}\right)$


$$\varphi_{Z_{eq}} = 18,43^\circ$$

$$\underline{Z}_{eq} = 12,6 \angle^{j18,43^\circ}$$

Circuit 2:

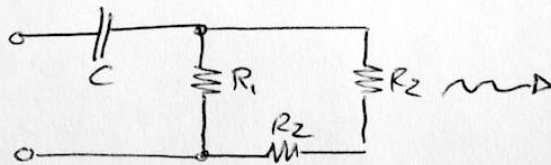

En complexe

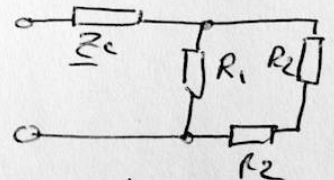

$$\underline{Z}_{eq} = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) + \underline{Z}_C = R_{eq} + \underline{Z}_C = R_{eq} + \frac{1}{jC\omega} = R_{eq} - j \frac{1}{C\omega}$$

$R_{eq} = 5 \Omega$

A.N. : $\begin{cases} R_{eq} = 5 \Omega \\ C = 1F \\ \omega = 5 \text{ rad/s} \end{cases}$


$$\underline{Z}_{eq} = 5 - j \frac{1}{5}$$

Module : $|Z_{eq}| = \sqrt{5^2 + \frac{1}{5^2}} \approx 5 \Omega$


Argument : $\varphi_{Z_{eq}} = \text{Arctan}\left(-\frac{1}{25}\right) = -2,3^\circ$

$$\underline{Z}_{eq} = 5 e^{-j2,3^\circ}$$

Exercice 2 : Calcul d'une tension

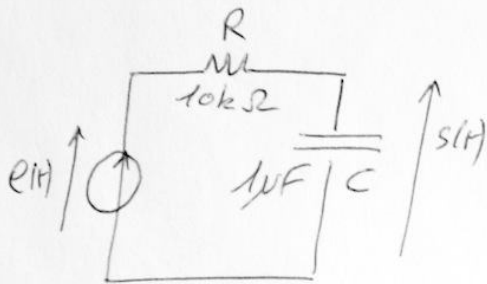

$e(t) = 10 \sin(100t)$

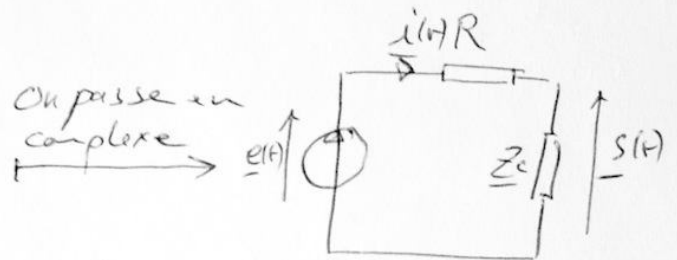

Loi des mailles : $e(t) = R i(t) - Z_c i(t) = 0$

$i(t) = \frac{e(t)}{R + Z_c}$

Loi d'ohm : $s(t) = Z_c \times i(t)$

$\underline{s}(t) = \frac{Z_c}{Z_c + R} \times \underline{e}(t)$

$$\underline{s}(t) = \underbrace{\frac{1}{1 + jRC\omega}}_H \times \underline{e}(t)$$

$\underline{H} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$

Module de \underline{H} : $|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Argument de \underline{H} : $\varphi_H = -\text{Arctan}(RC\omega) = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ$

$$\underline{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{e}(t) = 10 e^{j100t} \rightarrow \underline{s}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ} \cdot 10 \cdot e^{j100t}$$

$$\underline{s}(t) = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j(100t - 45^\circ)}$$

on repasse à $s(t)$ en transformant
 $e^{j\theta}$ en $\sin(\)$

$$\boxed{s(t) = 7,07 \sin(100t - 45^\circ)}$$

Calcul du courant $i(t)$:

on repasse en complexe : $\underline{i}(t) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{Z}_c}$

$$\underline{i}(t) = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j(100t - 45^\circ)} \cdot \frac{1}{\frac{1}{j\omega}}$$

$$= j\omega \times \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j(100t - 45^\circ)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \omega = \omega \\ \varphi = +\frac{\pi}{2} = +90^\circ \end{array} \right\} \omega e^{j90^\circ}$$

$$\underline{i}(t) = \frac{\omega 10}{\sqrt{2}} e^{j(100t - 45^\circ + 90^\circ)}$$




$$\boxed{\underline{i}(t) = 0,707 \cdot 10^{-3} e^{j(100t + 45^\circ)}}$$

transformation de $e^{j\theta}$ → $\sin(\)$

~~Calcul du courant $i(t)$:~~


$$i(t) = 9,707 \cdot 10^{-3} \sin(100t + 45^\circ)$$

Exercice 3

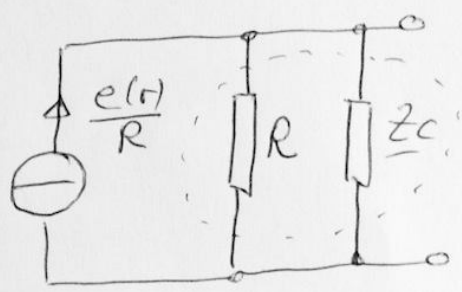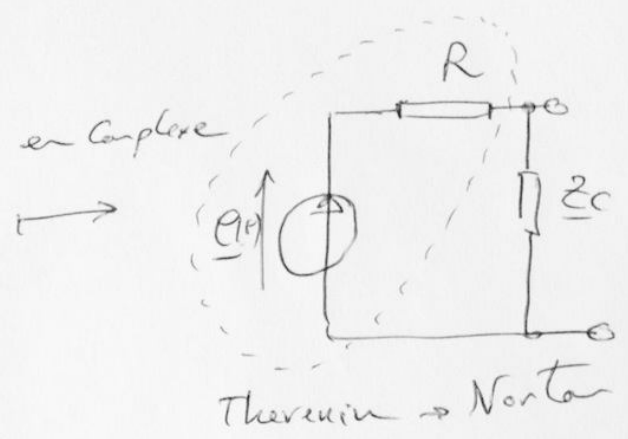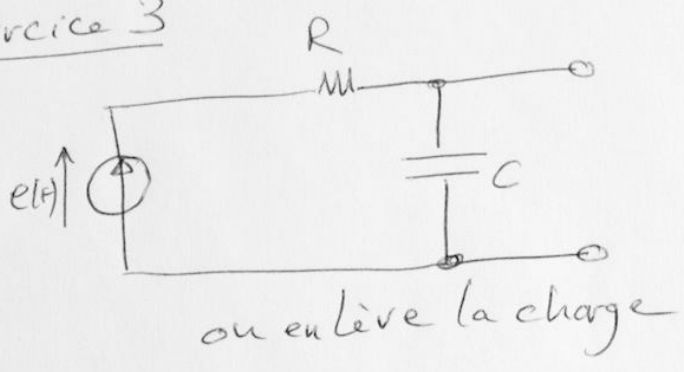

$$\underline{Z}_{eq} = R // \underline{Z}_c = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

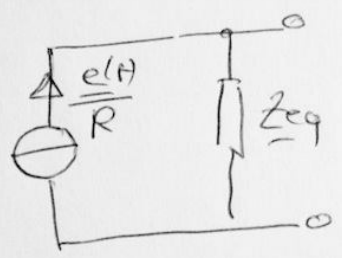
$$\underline{Z}_{eq} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$



Norton \rightarrow Thevenin $1e^{jt}$

$$\underline{e}_{th}(t) = \underline{e}(t) \cdot \frac{1}{1 + jRC\omega}$$
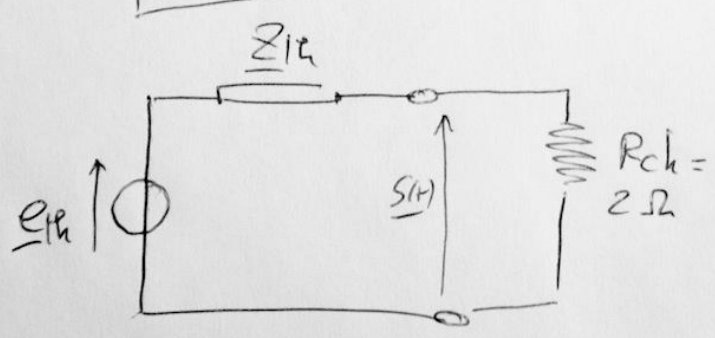
$$\underline{Z}_{Rc} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$



$$\underline{S}(t) = \underline{e}_{th} \times \frac{R_{ch}}{\underline{Z}_{Rc} + R_{ch}}$$

A.N : $R = 1 \Omega$, $C = 1 F$, $\omega = 100$

$$\underline{Z}_{Rc} = \frac{1}{1 + j} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{e}_{th} = 1e^{jt} \times \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ}$$

$$\frac{Rch}{Z_{R} + Rch} = \frac{2}{\frac{1}{1+j} + 2} = \frac{2+2j}{1+2+2j}$$

$$= 2 \frac{1+j}{3+2j} = 2 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{13}} \angle^{j(45^\circ - 33,7^\circ)}$$

$$\frac{Rch}{Z_{R} + Rch} = 0,784 \angle^{j11,3^\circ}$$

$$\underline{S(t)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle^{j(t-45^\circ)} \times 0,784 \times \angle^{j11,3^\circ}$$

$$\underline{S(t)} = 0,554 \angle^{j(t-33,1^\circ)}$$

$$\begin{matrix} \downarrow \\ e^{j(\cdot)} \end{matrix} \rightarrow \sin(\cdot)$$

$$\boxed{S(t) = 0,554 \sin(t - 33,1^\circ)}$$

Exercice 4

* Période des signaux: 8ms

$$\boxed{T = 8ms} \quad f = 125 \text{ Hz}$$

* Décalage entre u_1 et u_2 :

$$\boxed{|\Delta T = 1ms|}$$

$$\left. \begin{array}{l} T \longrightarrow 360^\circ \\ \Delta T \longrightarrow x^\circ \end{array} \right\} \begin{array}{l} x^\circ = \frac{\Delta T}{T} \times 360^\circ \\ x^\circ = 45^\circ \end{array}$$

* Sommet de u_2 avant sommet de u_1 :
 u_2 en avance de 45° par rapport à u_1

$$\boxed{u_1(t) = 3 \sin(2\pi \cdot 125t) \quad | \quad u_2(t) = 2 \sin(2\pi \cdot 125t + 45^\circ) \quad | \quad 5}$$