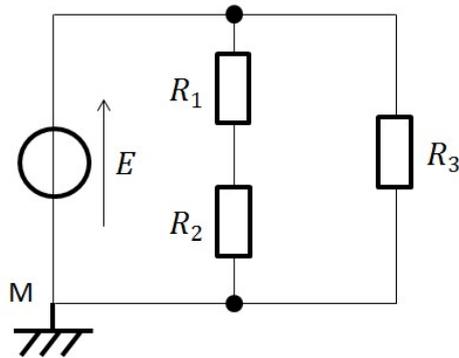


### Exercice 1 :

1. Calculer la valeur du courant circulant dans  $R_3$ ,
2. Calculez la tension aux bornes de la résistance  $R_1$ .




On donne :

$$\begin{aligned} E &= 10 \text{ V} \\ R_1 &= 3 \Omega \\ R_2 &= 7 \Omega \\ R_3 &= 10 \Omega \end{aligned}$$

### Exercice 2 :

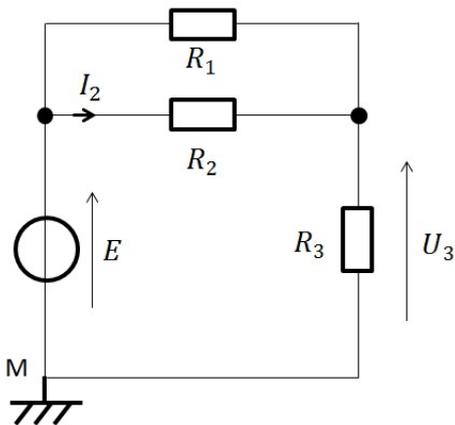1. Calculer la valeur de  $U_3$ ,
2. Calculer le courant  $I_2$ .




On donne :

$$\begin{aligned} E &= 10 \text{ V} \\ R_1 &= 10 \Omega \\ R_2 &= 10 \Omega \\ R_3 &= 5 \Omega \end{aligned}$$

### Exercice 3 :

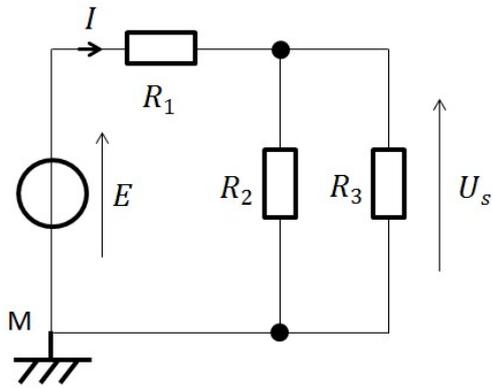1. Calculer la valeur du courant  $I$ .
2. Calculez la tension  $U_s$




On donne :

$$\begin{aligned}
 E &= 10 \text{ V} \\
 R_1 &= 5 \Omega \\
 R_2 &= 10 \Omega \\
 R_3 &= 10 \Omega
 \end{aligned}$$

#### Exercice 4 :

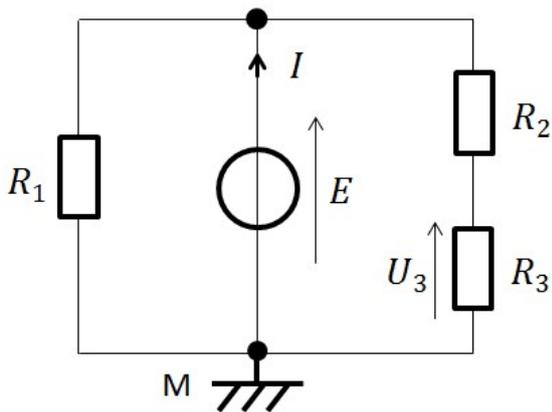1. Calculer la valeur du courant  $I$ .
2. Calculez la tension  $U_3$




On donne :

$$\begin{aligned}
 E &= 10 \text{ V} \\
 R_1 &= 10 \Omega \\
 R_2 &= 5 \Omega \\
 R_3 &= 5 \Omega
 \end{aligned}$$

#### Partie 5 : Problème d'électricité en régime continu (10 points)

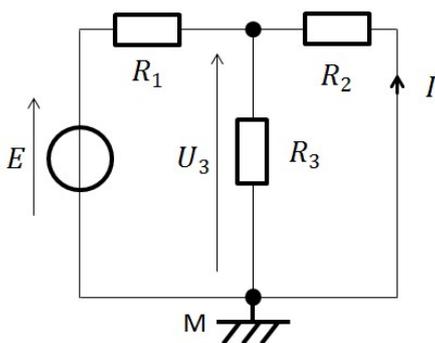1. Calculez la tension  $U_3$
2. Calculer la valeur du courant  $I$ .




On donne :

$$\begin{aligned}
 E &= 10 \text{ V} \\
 R_1 &= 5 \Omega \\
 R_2 &= 10 \Omega \\
 R_3 &= 10 \Omega
 \end{aligned}$$

## Exercice 6 :

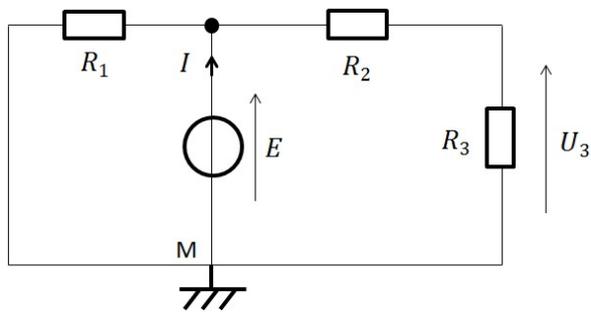1. Calculez la tension  $U_3$
2. Calculer la valeur du courant  $I$ .



On donne :

$$\begin{aligned} E &= 10 \text{ V} \\ R_1 &= 10 \Omega \\ R_2 &= 5 \Omega \\ R_3 &= 5 \Omega \end{aligned}$$